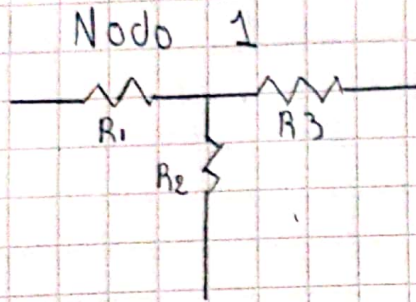



Ley de Kirchhoff corrientes



$$I_{R1} = I_{R2} + I_{R3}$$

$$I_{R1} = 1,09\text{mA} + 0,964\text{mA}$$


$$2,05\text{mA} \approx 2,054\text{mA}$$

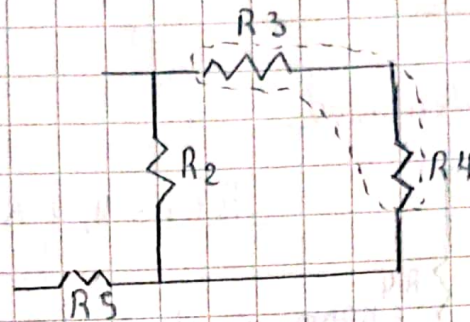

$$I_{R2} + I_{R3} + I_{R4} = I_{R5}$$

$$1,09\text{mA} + 0,964 = 2,05\text{mA}$$

$$2,054\text{mA} \approx 2,05\text{mA}$$

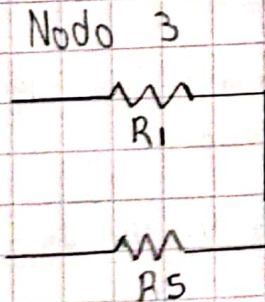

$$I_{R1} - I_{R5} = 0$$

$$2,05\text{mA} - 2,05\text{mA} = 0$$

$$0 = 0$$